☆커넥트밸류


<제 4차 평가 - PLC 제어>

BYME : 7 BLY ALHO!

이름 : 선 등화


과제1) 다음 기능이 가능하도록 [DC모터 정·역회로 시스템] 프로그래밍 및 회로구성을 완성하시오

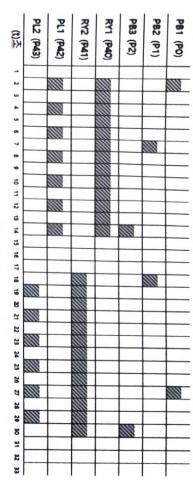- ▶ PLC 문제(타임차트) 동작사항
- ① PB1(상승 edge) / PB2(상승 edge) 시 타임차트에 따라 동작 제어한다
- ② 릴레이(RY1,2) 동작에 의해 다음과 같이 DC모터 동작 제어한다.
- (RY2) 동작 시 DC모터 역회전(반시계방향) 동작 및 PL2램프가 1초 OFF / 1초 ON 점멸한다 (RY1) 동작 시 DC모터 정회전(시계방향) 동작 및 PLI램프가 1초 ON / 1초 OFF 점멸한다.
- ③ PB3(하강 edge) 시 PB1, PB2 동작이 초기화한다.
- ④ 릴레이 RY1,2는 상호 인터록회로이다.




▶ 회로 결선도 ((DC24V 틸레이 및 모터는 PLC Converter 사용)

*정회전 : 시계방향

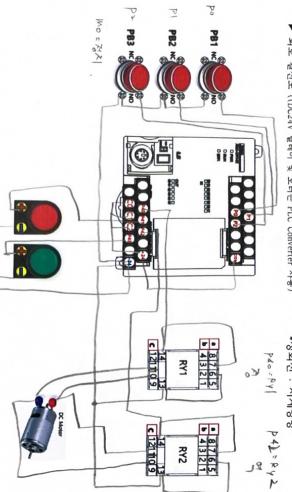

P41= LED1 P47 = CED2

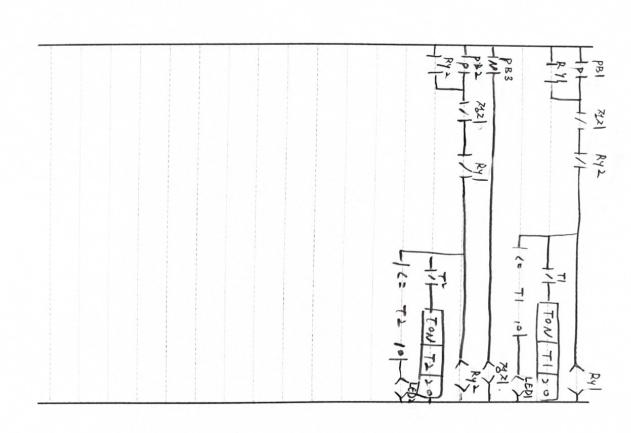→ Program[프로그램] * 주의사항: 입·출력부는 해당 변수로 작성, 예) PB1(○), P00000(×)



유테크하노

<제 4차 평가 - PLC 제어>